

03/12/2021

RECITATION #9Ques:The resistors  $R_1$  &  $R_3$  are connected in series.

$$R_{13} = R_1 + R_3$$

$$= 10 + 30$$

$$= 40 \text{ k}\Omega$$

The resistors  $R_{13}$  and  $R_2$  are connected in parallel.

$$R_{13eq} = \frac{R_{13} R_2}{R_{13} + R_2}$$

$$= \frac{10 \times 40}{10 + 40}$$

$$= 8 \text{ k}\Omega$$

The total equivalent resistance is:-

$$R_{eq} = R_{13eq} + R_4$$

$$= 8 + 30$$

$$= 38 \text{ k}\Omega$$

(a) The time constant is :-

$$\begin{aligned}\tau &= RL \\ &= 38 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-3} \\ &= 3800 \text{ s} \\ &= \underline{\underline{\quad}}\end{aligned}$$

(b) The voltage of battery is :-

$$\begin{aligned}V &= 24 + 24 \\ &= \underline{\underline{48 \text{ V}}}\end{aligned}$$

The current is :-  $V = IR$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{48}{38 \times 10^3}$$

$$= 1.26 \times 10^{-3}$$

$$= \underline{\underline{1.26 \text{ mA}}}$$

(c) The time is :-

$$I = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$\frac{I_0}{2} = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{3800}}\right)$$

$$\frac{1}{2} = \left(1 - e^{-\frac{\lambda}{3800}}\right)$$

$$\frac{1}{2} - 1 = -e^{-\frac{\lambda}{3800}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\frac{\lambda}{3800}}$$

$$-\frac{\lambda}{3800} = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$-\frac{\lambda}{3800} = ~~\lambda~~ - 0.693$$

$$\lambda = \underline{\underline{2633.965}}$$